



```


LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

ENTITY counter IS PORT(
    Clock: IN STD_LOGIC;
    Clear: IN STD_LOGIC;
    Count: IN STD_LOGIC;
    Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));
END Counter;

ARCHITECTURE Behavioral OF counter IS
    SIGNAL value : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS(Clock, Clear)
    BEGIN
        IF(Clear = '1') THEN
            value <= (OTHERS => '0'); --重置为0
        ELSIF (Clock'EVENT AND Clock='1') THEN --上升沿
            IF(Count = '1') THEN
                value <= value + 1;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    Q <= value; --注意，还是调用次数的问题，这里最好还是不要直接将Q输出信号放到process里，用
    中间变量得到结果再赋值的选择是最好的
END Behavioral;

```
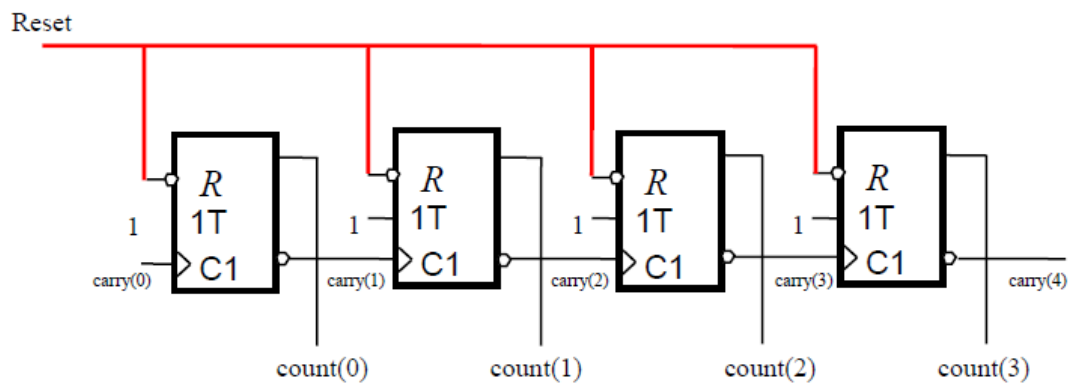
## 2. Binary counter in cascade of T-F.F. s



```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY Counter IS
    GENERIC(n: natural:=4);
    PORT(clk : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        count : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
END counter;

ARCHITECTURE ripple OF Counter IS

```


```

COMPONENT T_FF IS
  PROT(T : IN STD_LOGIC;
    clk: IN STD_LOGIC;
    reset: IN STD_LOGIC;
    Q : OUT STD_LOGIC;
    Qbar : OUT STD_LOGIC);
end component;
signal carry : std_logic_vector(n downto 0);
BEGIN
  carry(0) <= clk;
  g0: for i in 0 to n-1 generate
    T1: T_FF port map('1', carry(i), reset, count(i), carry(i+1));
  END GENERATE g0;
END ripple;


```
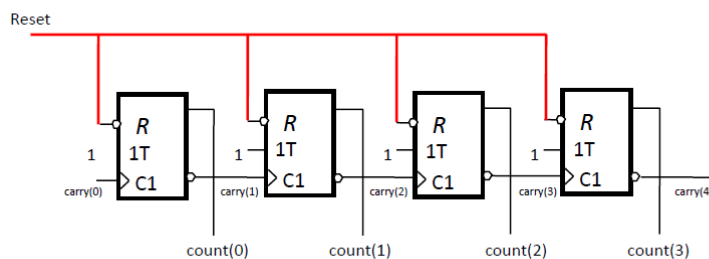
## Counter

Simulation for the binary counter in cascade of T-F.F.s



zoom in on ①

 

Signal assignment delay: During the transition from "001" to "010", the counter experiences 2 steps:

count(0) <= 0; carry(1) <= 1; -step 1 ("000")

count(1) <= 1; -step 2 ("010")

The counter become "000" firstly, and then becomes 010 after a short delay.

28

从"001"到"010"的过渡

状态变化步骤:

- **Step 1:** count(0) <= 0; carry(1) <= 1, 状态变为 "000"。
- **Step 2:** count(1) <= 1, 状态变为 "010"。
- **过渡路径:** 001 → 000 → 010。

原因:


- 级联结构导致信号的传输有延迟。
- count(0) 的变化首先影响 carry(1), 然后传递到 count(1)。

结论:

- **短暂状态:** 在理想 "010" 状态之前, 电路会短暂停留在 "000"。
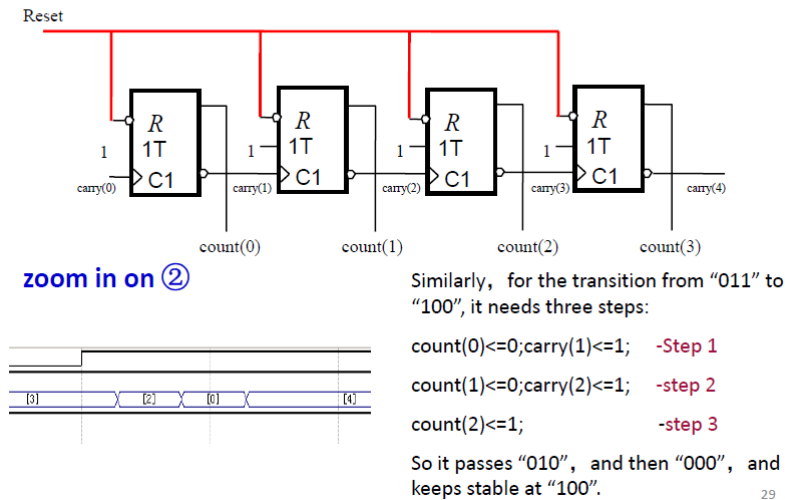
# Counter

Simulation for the binary counter in cascade of T-F.F.s



从"011"到"100"的过渡

状态变化步骤:

- **Step 1:** count(0) <= 0; carry(1) <= 1, 状态变为 "010"。
- **Step 2:** count(1) <= 0; carry(2) <= 1, 状态变为 "000"。
- **Step 3:** count(2) <= 1, 状态变为 "100"。
- **过渡路径:** 011 → 010 → 000 → 100。

原因:

- 级联结构导致信号需要逐级传递。
- 每一级 T-FF 翻转都会引入延迟。


结论:

- **短暂状态:** 电路会经过 "010" 和 "000" 两个中间状态, 最终稳定到目标状态 "100"。

也就是说, 每次的变化是通过从最低位开始翻转, 一次一次翻转到要变化的最高位部分。

## Timing Verification

 - **Question:** Identify the static timing paths in the following circuit:



## 六个静态时序路径

1. 从 A 到 D1 (输入到触发器) :
  - 路径: 输入 A → D1 数据输入。
2. 从 D1 到 D2 (包含 XOR 门) (触发器到触发器) :
  - 路径: D1 输出 (Q1) → XOR 门 → D2 输入。
3. 从 D2 通过 XOR 门返回到 D2 (触发器到触发器) :
  - 路径: D2 输出 → XOR 门 → D2 输入。
4. 从 D2 通过 AND 门返回到 D1 (触发器到触发器) :
  - 路径: D2 输出 → AND 门 → D1 输入。
5. 从 D2 到 Z 通过 OR 门 (触发器到输出) :
  - 路径: D2 输出 → OR 门 → 输出 Z。
6. 从 A 到 Z 通过 OR 门 (输入到输出) :
  - 路径: 输入 A → 组合逻辑 → OR 门 → 输出 Z。

## 1. 时序参数 (Timing Parameters)

主要针对触发器 (Flip-Flop) 的时序特性:

1. 传播延迟 (Propagation Delay / Clock-to-Q Delay):
  - 定义: 时钟的有效边沿到触发器输出发生变化的时间。
2. 建立时间 (Setup Time):
  - 定义: 触发器输入信号需要在时钟有效边沿之前保持稳定的时间。
3. 保持时间 (Hold Time):
  - 定义: 触发器输入信号需要在时钟有效边沿之后保持稳定的时间。


这些参数是时序分析的重要基础, 任何违反都会导致**时序违规** (例如, 建立时间或保持时间不满足)。

## 2. 静态时序分析 (Static Timing Analysis, STA)

1. 关键路径 (Critical Path):
  - 定义: 电路中延迟最长的路径决定了设计的**最大时钟频率**。
  - 原理: 时钟频率必须确保在关键路径上的所有数据传输完成, 避免数据竞争或错误。
2. 静态时序分析 (STA):
  - 定义: 一种在**最坏情况假设**下, 估算电路最大工作频率和时序特性的分析方法。
  - 优势:
    - 不需要进行动态仿真。
    - 快速、全面地检测电路是否满足时序要求。
 
# 总结

- **时序参数** (传播延迟、建立时间、保持时间) 是分析电路时序的基础。
- **STA** 是现代集成电路设计中广泛使用的方法，用于验证时序约束，确保设计稳定运行。
- **关键路径** 分析帮助确定设计的最大时钟频率。



## 1. 静态时序分析 (STA) 的特性

- **路径分析**: 所有电路路径都被考虑，而不假设特定的输入值。
- **时序检查**: 验证每个逻辑门或触发器在**最高速**与**最低速**之间工作时，是否发生时序违规。
- **适用范围**: 仅适用于**同步电路**（具有时钟信号的电路）。

## 2. 常见时序错误

1. **建立时间违规 (Setup Time Violation)**:
  - **原因**: 数据到达得太晚，无法满足触发器的**建立时间要求**。
  - **影响**: 导致触发器无法正确地采样输入数据。
2. **保持时间违规 (Hold Time Violation)**:
  - **原因**: 数据变化得太快，时钟边沿之后没有足够的**保持时间**。
  - **影响**: 触发器采样时数据不稳定，导致错误的**数据被存储**。

## 3. Slack 时间

- **定义**: 在信号违反建立时间或保持时间约束之前剩余的时间。
  - 正的 **Slack**: 表示时序满足要求，设计安全。
  - 负的 **Slack**: 表示时序违规，需要优化电路或调整设计。

## 4. 图示解析

下方的时序图展示了：

- **建立时间 ( $t_{setup}$ )**: 数据必须在时钟有效边沿之前稳定的时间。
- **保持时间 ( $t_{hold}$ )**: 数据必须在时钟有效边沿之后稳定的时间。

## 总结

- STA 通过检查所有路径，确保满足**建立时间**和**保持时间**约束。
- **建立时间违规** 和 **保持时间违规** 是设计中必须避免的关键时序错误。
- **Slack** 作为时序裕量的指标，帮助评估设计时序的健康状况。

### 1. 静态分析路径 (Static Analysis Path):

- **起点**: 始于 **源触发器 (source flip-flop)** 的输入。
- **终点**: 终止于 **目标触发器 (destination flip-flop)** 的输入。
- **注意**: 路径分析会忽略目标触发器的内部行为，关注的是 **输入到输入** 之间的传输延迟。

### 2. 时序路径的终止条件:

- 路径分析会在遇到时钟控制的设备（例如触发器）时终止。
- 

### 3. 四种时序路径类型:

#### 1. 寄存器到寄存器路径 (Register-to-Register Path):

- 路径: 触发器输出 → 组合逻辑 → 另一个触发器输入。

#### 2. 输入到寄存器路径 (Primary Input-to-Register Path):

- 路径: 电路的**主要输入** → 触发器输入。

#### 3. 寄存器到输出路径 (Register-to-Primary Output Path):


- 路径: 触发器输出 → 组合逻辑 → 电路的**主要输出**。

#### 4. 输入到输出路径 (Input-to-Output Path):

- 路径: 电路的**主要输入** → 组合逻辑 → 电路的**主要输出**（不涉及触发器）。

# Static Timing Analysis for Circuits with No Skew

- For a circuit of the form:

 

- Maximum propagation delay through the combinational circuit:  $t_{cmax}$
- Maximum propagation delay from the time the clock changes to the time the flip-flop output changes:  $t_{pmax}$
- Clock period:  $t_{ck}$

## 1. 组合逻辑的最大传播延迟:

- $t_{cmax}$ : 数据通过**组合逻辑**的最大延迟。
- 这个延迟决定了数据从 FF1 输出到达 FF2 输入的时间。

## 2. 寄存器传播延迟:

- $t_{pmax}$ : 时钟有效边沿到 FF1 输出 Q1 发生变化的最大传播延迟。

## 3. 时钟周期 ( $t_{ck}$ ):

- 时钟信号的周期, 必须满足所有延迟要求, 保证数据正确采样。

---

## 时序约束条件

为了保证电路正常工作, 必须满足以下条件:

$$t_{pmax} + t_{cmax} \leq t_{ck}$$

- $t_{pmax}$ : 触发器 (FF1) 的传播延迟。
- $t_{cmax}$ : 组合逻辑的最大延迟。
- $t_{ck}$ : 时钟周期。

---

## 总结

1. 时序分析的重点是确保数据从源触发器 (FF1) 通过组合逻辑传输到目标触发器 (FF2) 输入时, 满足时钟周期的约束。
2.  $t_{ck}$  必须大于所有路径延迟之和, 以避免时序违规。
3. 在**无时钟偏移**情况下, 时钟信号一致, 不存在额外的时钟不对齐影响。



这里看的是两个CLK接到的节点，中间涉及到的延迟是否满足要求，观察图片可以发现，中间先经过了FF1，然后经历了Combinational logic，所以涉及到的延迟就是这两个部分。

## Timing rules for Flip-Flop to Flip-Flop Paths

### 1. Setup time rule for flip-flop to flip-flop path: Clock period should be long enough to satisfy flip-flop setup time

- 时钟周期  $t_{ck}$  必须足够长，确保满足触发器的建立时间要求。
- 时序约束公式：

$$t_{ck} \geq t_{pmax} + t_{cmax} + t_{su}$$

- $t_{pmax}$ : 源触发器 (FF1) 的最大传播延迟 (Clock-to-Q Delay)。
- $t_{cmax}$ : 组合逻辑的最大传播延迟。
- $t_{su}$ : 目标触发器 (FF2) 的建立时间 (Setup Time)。


### 建立时间裕量 (Setup Time Margin)

- 定义：时钟周期

$t_{ck}$  与  $(t_{pmax} + t_{cmax} + t_{su})$  之间的差值。

$$\text{Setup Time Margin} = t_{ck} - (t_{pmax} + t_{cmax} + t_{su})$$

 - 正裕量：时序满足要求。
- 负裕量：时序违规，需要优化时钟周期或减少路径延迟。



### 2. Hold-time rule for flip-flop to flip-flop path : Minimum circuit delays should be long enough to satisfy flip-flop hold time.

## 规则描述：

- 最小路径延迟必须足够大，以满足目标触发器的保持时间要求。

## 公式：

$$t_{pmin} + t_{cmin} \geq t_h$$


- $(t_{pmin})$ : 源触发器 (FF1) 的最小传播延迟 (Clock-to-Q Delay)。
- $(t_{cmin})$ : 组合逻辑的最小延迟。
- $(t_h)$ : 目标触发器 (FF2) 的保持时间。

1. 如果最小路径延迟不足，导致违反保持时间：

- 数据会在时钟有效边沿之后变化得太快，FF2 无法正确采样数据。

## 2. 保持时间违规无法通过改变时钟频率修复：

- 解决方案：通过**增加最小路径延迟**，例如插入缓冲器或增加组合逻辑延迟。

 

- 路径：**  
( Q1 ) → 组合逻辑 → ( D2 )
- 时钟：**  
( CLK1 ) 驱动 FF1, ( CLK2 ) 驱动 FF2。

- (  $t_{pmin}$  )：源触发器最小传播延迟。
- (  $t_{cmin}$  )：组合逻辑的最小延迟。
- 如果以下条件不满足：  
 $t_{pmin} + t_{cmin} \geq t_h$   
则发生保持时间违规。
- 保持时间约束：**确保最小路径延迟 (  $t_{pmin} + t_{cmin}$  ) 足够大。
- 解决方法：**增加路径延迟，而非改变时钟周期。

假设说CLK有两个上升沿，在第一个上升沿被触发后，两个FF都会进行数据传递与运算，这个时候，第二个FF在两个上升沿之间稳定保持不动的这段时间就是holdtime，这个时候，FF1的数据不能这么快传递到FF2不然的话就会冲突，于是我们也要约束其最小传播延迟，不能传播的太快


## 3. Setup time rule for input to flip-flop path : External input changes to the circuit should satisfy flip-flop setup time.

外部输入信号 ( X ) 变化到电路中时，必须满足目标触发器的**建立时间**要求。
 
### 时序约束公式

$$t_x \geq t_{cxmax} + t_{su}$$

- (  $t_x$  )：输入信号 ( X ) 到达触发器输入的最大时间。
- (  $t_{cxmax}$  )：输入信号 ( X ) 通过组合逻辑传输到触发器输入 ( D ) 的最大传播延迟。
- (  $t_{su}$  )：触发器的建立时间 (Setup Time)。
- (  $t_{cxmax}$  )：组合逻辑的最大传播延迟，影响信号传输到触发器的时序。
- 时钟约束：**输入信号必须提前到达，留出足够的时间满足建立时间。



- **路径**: (X) → 组合逻辑 → 触发器输入 (D)。
- **时钟**: 时钟信号驱动触发器。

### 时序波形图

- ( $t_x$ ): 从 (X) 开始变化到触发器输入 (D) 的时间。
- ( $t_{cxmax}$ ): 组合逻辑的最大传播延迟。
- ( $t_{su}$ ): 触发器的建立时间。

若 ( $t_x$ ) 不满足以下公式:

$$t_x \geq t_{cxmax} + t_{su}$$

则触发器无法正确采样数据, 发生**建立时间违规**。

- **输入到触发器路径**必须满足时序约束:  

$$t_x \geq t_{cxmax} + t_{su}$$
- **解决方案**: 确保输入信号提前到达, 优化组合逻辑延迟 ( $t_{cxmax}$ )。

总而言之, 在X发生变化之后, 信号必须提早一步到达FF, 假设说, 规定 $t_x$ 为10ns, 则代表CLK的period也跟10ns相关, 如果说中间耗费的时间太久, 则无法在相应的period中正确的对输入信号进行及时的反应

4. Hold-time rule for input to flip-flop path : External input changes to the circuit should satisfy flip-flop hold times.

外部输入信号 (X) 的变化必须满足目标触发器的**保持时间**要求。

## 时序约束公式

$$t_y \geq t_h - t_{cxmin}$$

- ( $t_y$ ): 输入信号 (X) 的最小变化时间。
- ( $t_h$ ): 触发器的保持时间 (Hold Time)。
- ( $t_{cxmin}$ ): 输入信号通过组合逻辑传输到触发器输入的最小传播延迟。


##

### 1. 保持时间约束:

输入信号 (X) 必须在时钟有效边沿之后, 保持稳定一段时间 ( $t_h$ )。  
 同时考虑组合逻辑的最小延迟 ( $t_{cxmin}$ )。
 
## 2. 违反保持时间的影响：

如果 ( $t_y < t_h - t_{cxmin}$ )，输入信号变化过快，会导致触发器无法正确采样数据，出现保持时间违规。



### 电路示意图

- **路径：**输入信号 (X) → 组合逻辑 → 触发器输入 (D)。
- **时钟：**驱动触发器的时钟信号 (CLK)。

### 时序波形图

- ( $t_y$ )：输入信号 (X) 的最小稳定时间。
- ( $t_h$ )：触发器的保持时间要求。
- ( $t_{cxmin}$ )：输入信号经过组合逻辑的最小延迟。

若以下条件不满足：

$$t_y \geq t_h - t_{cxmin}$$

则发生**保持时间违规**。

简而言之，公式可以换成

$$t_y + t_{cxmin} \geq t_h$$

也就是说，在holdtime内，FF不可以接收到新信号的传入，也就是说，在信号变化后，再经历了组合逻辑的时间，到达FF的时候，这个时候holdtime应该结束。

example:

# Static Timing Analysis for Circuits with No Skew

**Question:** Consider the circuit in Figure 10-15 with the following minimum/maximum delays:

CLK-to-Q for flip-flop A: 7 ns/9 ns

CLK-to-Q for flip-flop B: 8 ns/10 ns


CLK-to-Q for flip-flop C: 9 ns/11 ns

Combinational logic: 3 ns/4 ns

Setup time for flip-flops: 2 ns

Hold time for flip-flops: 1 ns

 Compute the delays for all timing paths in this circuit and determine the maximum clock frequency allowed in this circuit.



41

## 给定参数

### 1. CLK-to-Q 延迟:

- Flip-flop A: 7 ns / 9 ns (最小 / 最大)
- Flip-flop B: 8 ns / 10 ns
- Flip-flop C: 9 ns / 11 ns

### 2. 组合逻辑延迟:

- 最小延迟: 3 ns
- 最大延迟: 4 ns

### 3. 建立时间 (Setup Time):

- 2 ns

### 4. 保持时间 (Hold Time):

- 1 ns

## 路径延迟计算

### 1. 从触发器 A 到触发器 B

$$t_{clk-to-Q}(A) + t_{su}(B) = 9 \text{ ns} + 2 \text{ ns} = 11 \text{ ns}$$

### 2. 从触发器 A 到触发器 C

$$t_{clk-to-Q}(A) + t_{combo} + t_{su}(C) = 9 \text{ ns} + 4 \text{ ns} + 2 \text{ ns} = 15 \text{ ns}$$

### 3. 从触发器 B 到触发器 C

$$t_{clk-to-Q}(B) + t_{combo} + t_{su}(C) = 10 \text{ ns} + 4 \text{ ns} + 2 \text{ ns} = 16 \text{ ns}$$

### 4. 从输入到触发器 A

$$t_{su}(A) = 2 \text{ ns}$$

5. 从触发器 C 到输出

$$t_{clk-to-Q}(C) = 11 \text{ ns}$$

## 最大时钟周期与频率

- 最长路径延迟：从触发器 B 到触发器 C

$$t_{max} = 16 \text{ ns}$$

- 最大时钟频率：

$$f_{max} = \frac{1}{t_{max}} = \frac{1}{16 \text{ ns}} = 62.5 \text{ MHz}$$

## 结论

由于从 B 到 C 的路径延迟 ( 16 \, \text{ns} ) 是所有路径中最长的，  
最大时钟频率 为：

$$f_{max} = 62.5 \text{ MHz}$$

如果题目中问的是最大时钟周期的话，就回应到公式，与时钟周期有关的部分，一般来说是setup time rule，其时钟周期要满足大于中间最大的传播可能时间，则选择的是最大延迟，即要确保时钟周期要大于等于这个最大的可能值，以确保在一个周期内，无论信号多慢都能到达FF。