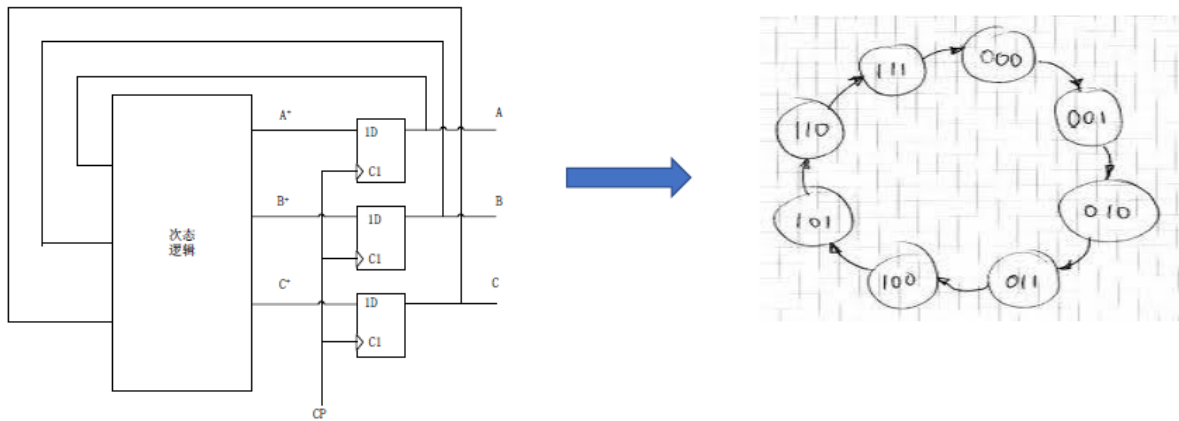


state machine

根据sequential logic, 我们可以将其转换成state machine

- sequential logic \longrightarrow State machine

3-bit counter



定义

- 状态机是用于描述计算机程序或**时序逻辑**的**数学模型**。**状态与事件**:
 1.
 - **时序逻辑事件**可以被视为一个具有**有限状态**的抽象机器。
 - 在任意时间, 状态机只能处于**一种状态**。
 2. **状态转换 (State Transition)**:
 - 状态机从一个状态转换到另一个状态的过程由**触发事件**或**条件**引发。


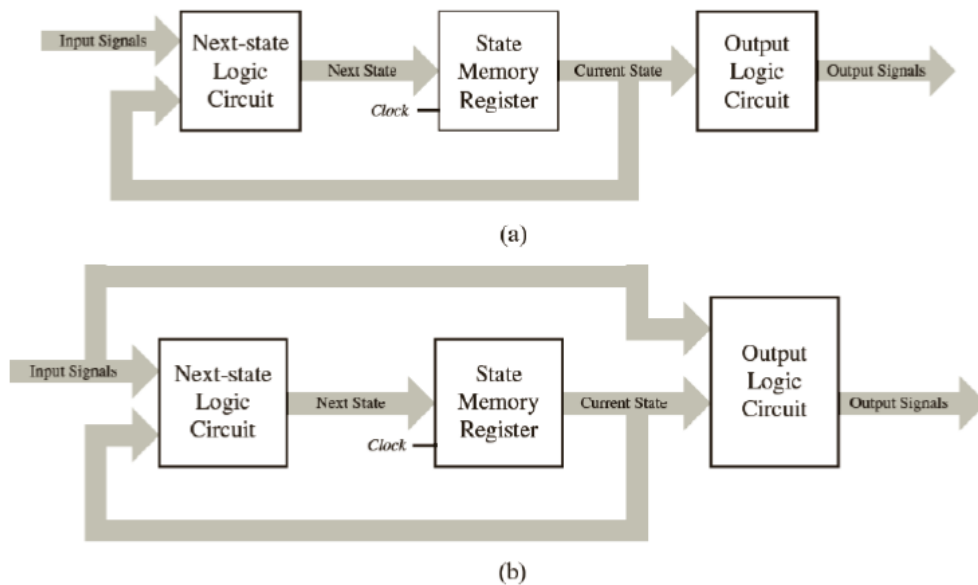


FIGURE 6.2 Finite-state machine models: (a) Moore FSM; (b) Mealy FSM.


- Moore machine

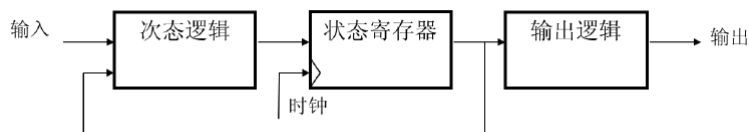- The output depends on the **present** state only, the output is solely a function of the present state.
- **Diagram for Moore machine:**




- Mealy Machine

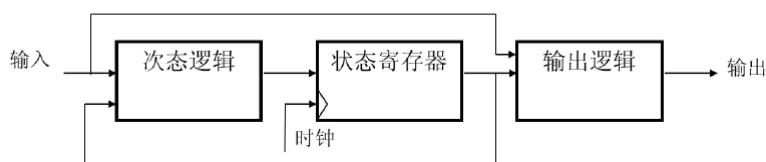- The output depends on both the **present** state and the **input**, the output is a function of the present state and of input.
- **Mealy machine is more complicated than Moore machine.**
- **Diagram for Mealy machine**



- Moore machine V. S. Mealy machine:

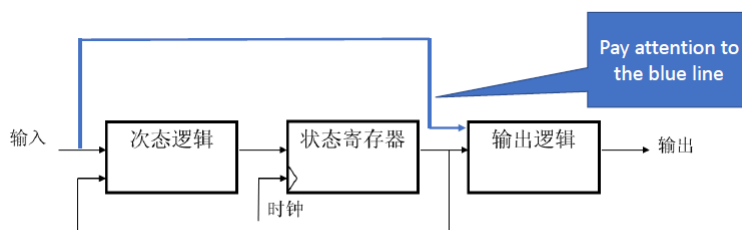- Both machines are triggered by a single clock
- **The output of Moore machine is solely a function of present state, and independent of input;**
- The output of Mealy machine depends on both present state and input.



关键区别

特性	Moore 状态机	Mealy 状态机
输出依赖	仅依赖 当前状态	依赖 当前状态和输入
输出变化时机	在状态改变时更新	输入变化时输出也会立即变化
设计复杂度	较简单，输出与状态直接相关	较复杂，需考虑输入与状态的关系


总结

- **Moore 机**：输出仅与当前状态相关，设计简单且稳定。
- **Mealy 机**：输出与当前状态和输入相关，反应更快但设计更复杂。


选择哪种状态机？

- **Moore 机**：设计简单，输出稳定，状态数量更多。
- **Mealy 机**：设计灵活，反应更快，状态数量更少。

• Sample state diagrams

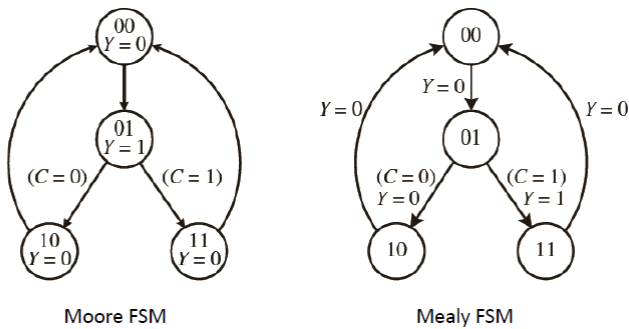

• Sample state diagrams

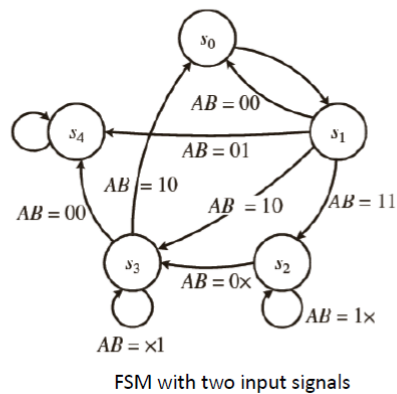


• Example: Converting pseudocode to a state diagram

```

x = 5
WHILE (x ≠ 0) {
    OUTPUT x
    x = x - 1
}

```

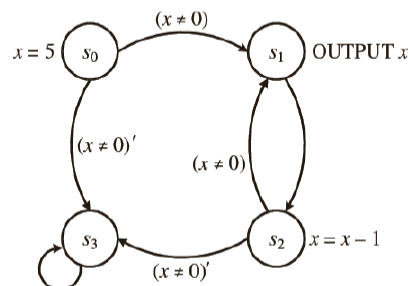

s_0 为初始状态，进入while循环，首先有个判断， $x \neq 0$ ，判断结束后来到了 s_1 ，之后output输出，之后来到 s_2 ，此刻 $x = x - 1$ ，这个时候正常情况下会一直进行循环，于是还有一个箭头指回 s_1 ；当 $x \neq 0$ 这个条件不被满足的时候，就会进入下一个状态，也就是 s_3 ，这里 s_3 有个箭头指向其本身，而且没有从 s_3 出发的去往别的状态的箭头，则代表这个就是最终的状态，不可循环不可逆。最后 s_0 也有一个箭头指向 s_3 ，这里就是为了迎接 x 一开始就等于0的情况。

Steps for the analysis of FSM Machines

The steps for the analysis of FSM circuits:

1. Derive the next-state equations:

- From the combinational next-state logic circuit, determine the equations that describe the next state based on the current state and inputs.

2. Derive the next-state table:

- Use the next-state equations to create the next-state table, showing transitions between states for all possible inputs.

3. Derive the output equations:

- From the combinational output logic circuit, determine the equations that describe the outputs based on the current state (Moore) or the current state and inputs (Mealy).


4. Derive the output table:

- Use the output equations to create a table describing the outputs for each state and input combination.

5. Draw the state diagram:

- Using the next-state table and output table, create the state diagram to visually represent the FSM's behavior.

Next-State Equations

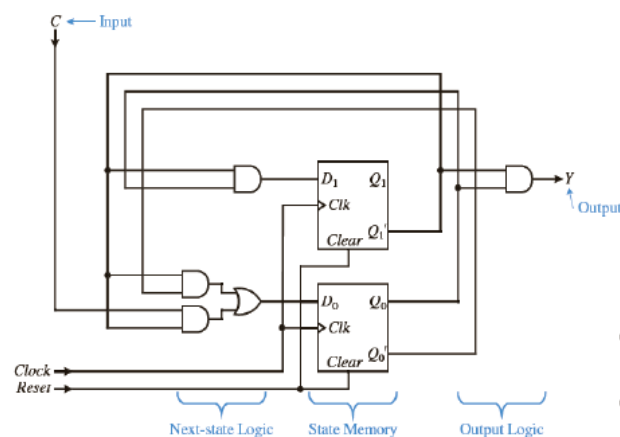

根据图片，我们可以发现：

$$D_1 = Q_1' Q_0$$

$$D_0 = Q_1' Q_0' + C Q_1$$

于是，可以写出

$$Q_{1next} = D_1 = Q_1' Q_0$$

$$Q_{0next} = D_0 = Q_1' Q_0' + C Q_1$$

Next-State Table

根据上面的Next-State Equations可以画出Next-State Table

CQ_1Q_0	$Q_{1next}Q_{0next}$
000	01
001	10
010	00
011	00
100	01
101	11
110	00
111	00

Truth table

Current State Q_1Q_0	Next State $Q_{1next}Q_{0next}$	
	$C = 0$	$C = 1$
00	01	01
01	10	11
10	00	00
11	00	00


Next-state table

左边的图：左侧一列是所有涉及到的输入（当前），右边是涉及到的要变化的变量（next状态）


右边的图：左侧一列是当前状态，右侧由于有不随着状态机变化的变量C，于是分成两列两种情况

Output equations

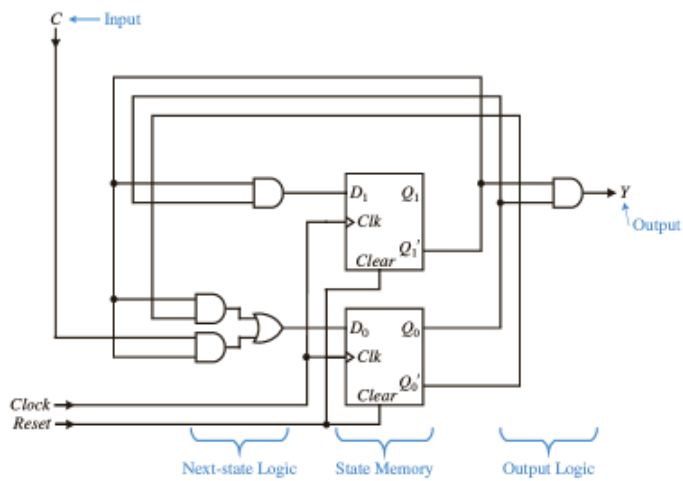这里就会分成两种情况，分别是Moore circuit和Mealy circuit，前者的输出不会和输入直接相关，后者会和输入相关。



Moore circuit

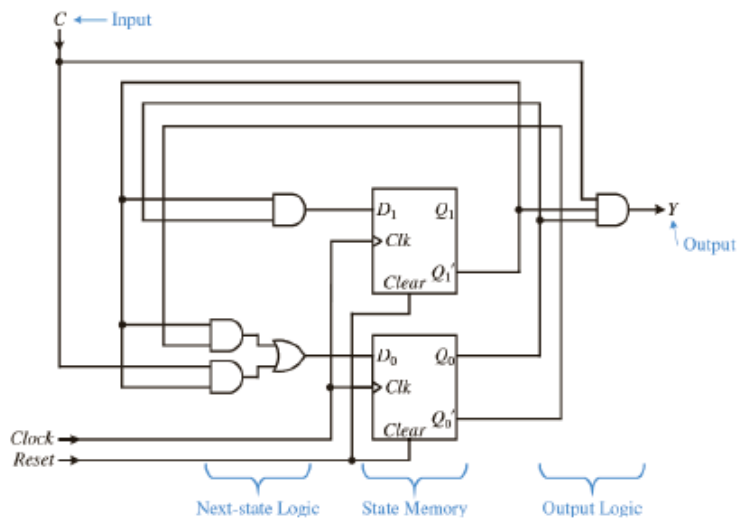

Mealy circuit

左: $Y = CQ_1'Q_0$

右: $Y = Q_1'Q_0$

Output Table

根据上述两个output equations

$$Y = Q_1'Q_0$$

$$Y = CQ_1'Q_0$$


Current State Q_1Q_0	Output Y
00	0
01	1
10	0
11	0

Current State Q_1Q_0	Output Y	
	$C = 0$	$C = 1$
00	0	0
01	0	1
10	0	0
11	0	0

State Diagram

根据上述的两个Table，画出state diagram

• State Diagram (Moore FSM)

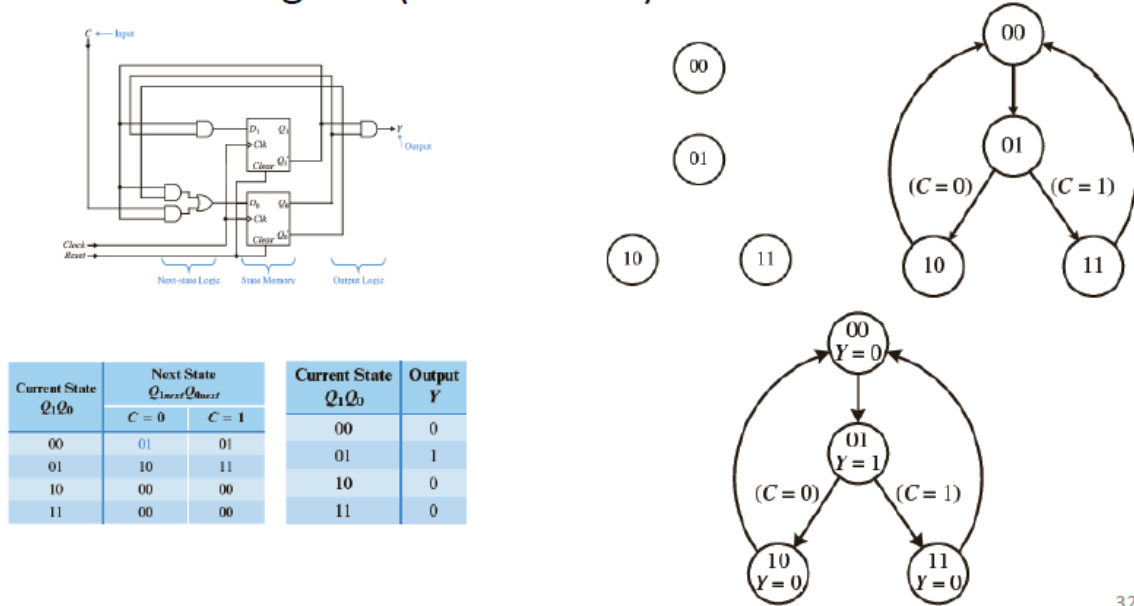


32

首先看到moore FSM，一共四种状态，就是四个圈，里面放 Q_1Q_0 ，具体来说，里面放的是状态机的内部存储变量。之后，画出它们之间的转换顺序，用箭头表示，不同 C 的输入如果影响到 Q_1Q_0 则用不同的箭头分开来表示，然后表示一下 C 在不同情况下取得值。最后，将输出的 Y 也填写到圈中，整个过程就算完成。

Analysis of Finite-State Machines

• State Diagram (Mealy FSM)

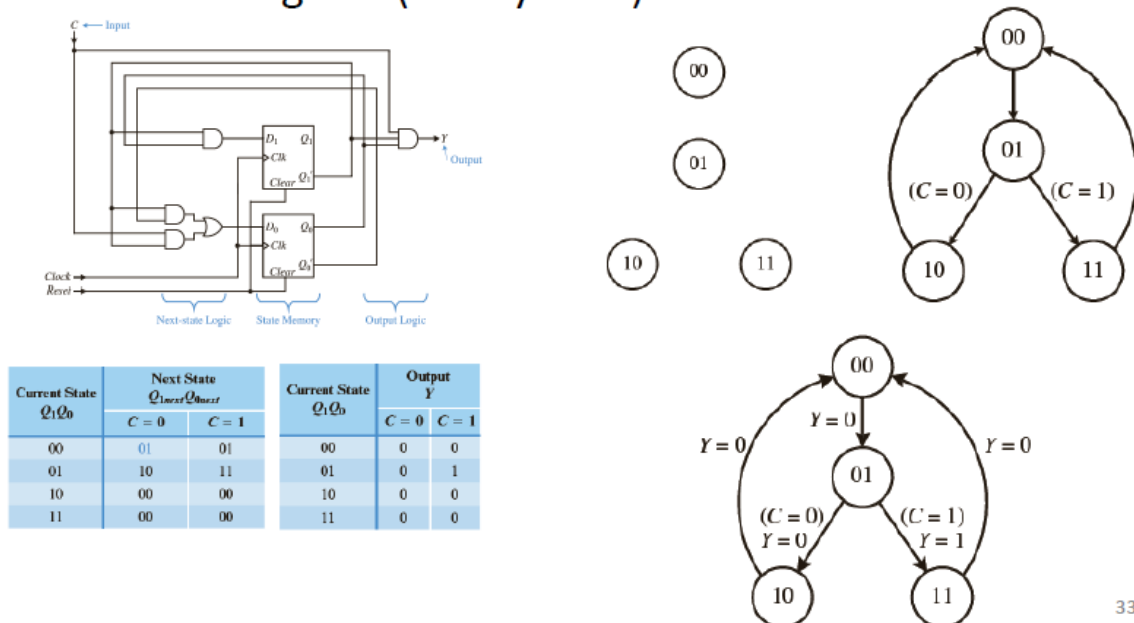

33

Mealy机相比于Moore机的结果会多一个涉及到的变量，但是也是满足一个状态内对应一种输出的关系，与Moore机思路相似。

FSM电路综合的步骤(synthesis of circuits)

1. 根据功能描述绘制状态图：

- 从电路的功能描述出发，绘制出状态图，表示状态及其转换关系。

2. 从状态图推导下一状态表：

- 根据状态图，列出所有状态及输入组合下的下一状态表。

3. 从下一状态表推导下一状态方程：

- 使用下一状态表，推导出描述状态转换的布尔方程。

4. 推导输出：

- 从状态图中推导输出表，描述在不同状态和输入下的输出。
- 从输出表中推导输出方程，得到输出逻辑的布尔表达式。


5. 绘制FSM电路：

- 根据推导出的下一状态方程和输出方程，绘制出完整的FSM电路。

这里相当于是和上面的步骤反过来，之前的是由电路图推出state diagram，现在通过伪代码先推到state diagram，然后再反推回电路图，后续需要通过卡诺图判断连接。

State diagram
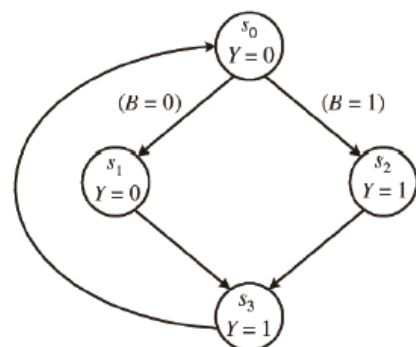
```
REPEAT {  
  Y = 0 // s0  
  IF (B = 0) THEN // s1  
    Y = 0  
  ELSE // s2  
    Y = 1  
  END IF  
  Y = 1 // s3  
}
```




根据左侧的伪代码可以推理出，Y=0为最初始的状态，之后跟据B的值分出两个分支，得到s₁和s₂，分别代指Y=0和Y=1，之后收束到s₃，然后循环回到s₀

Next-State Table

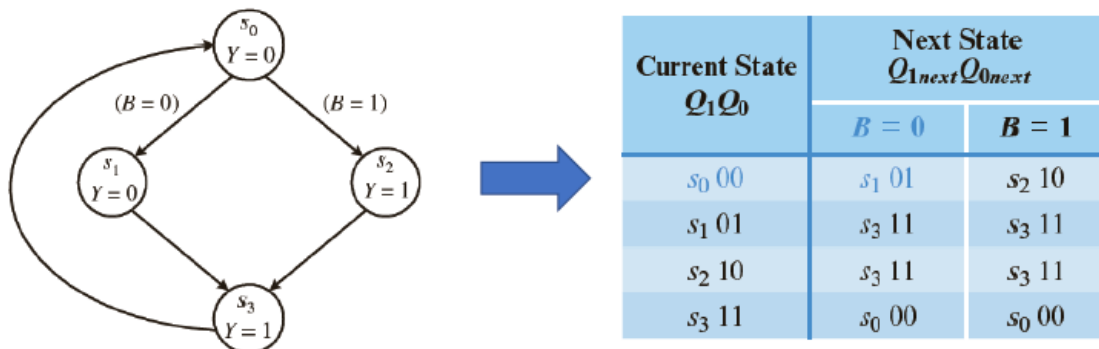• (2) Next-State Table

- 2^n states \rightarrow n flip-flops for state encoding (4 states \rightarrow 2 FFs)



然后，注意总的state数，四个圈代表四个state，也就是说有 2^2 个状态，对应两个FF，则有 Q_0Q_1 两个存储变量。根据 $s_0 \rightarrow s_3$ 对应四种组合，从00到11，补充表格。

Next-State Equations

这一步需要通过卡诺图得到

• (3) Next-State Equations

- n flip-flops \rightarrow n next-state equations
- separate Q_{0next} and Q_{1next} and look at them individually as two separate truth tables.

Current State Q_1Q_0	Next State $Q_{1next}Q_{0next}$	
	$B = 0$	$B = 1$
s_0 00	s_1 01	s_2 10
s_1 01	s_3 11	s_3 11
s_2 10	s_3 11	s_3 11
s_3 11	s_0 00	s_0 00


$Q_{1next} = D_1 = (Q_1 \oplus Q_0) + BQ_1'$

$Q_{0next} = D_0 = (Q_1 \oplus Q_0) + B'Q_1'$

这里需要单独对两个存储变量进行卡诺图分析，即左边的卡诺图对应的是 Q_{1next} 的分析，里面的1代表在这个时刻 $Q_{1next} = 1$ ，左侧一列 Q_1Q_0 则是current state，在通过current state的 Q_1Q_0 和外部输入B来分析这个对应Next state的 Q_{1next} 或者 Q_{0next} 的值。

Output Table and Output Equations


• (4) Output Table and Output Equations

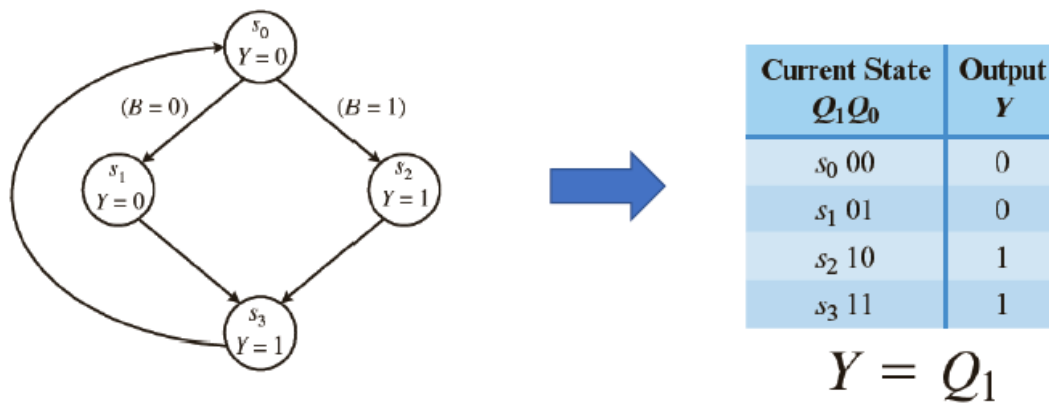

跟据原state diagram得到

FSM Circuit

• (5) FSM Circuit

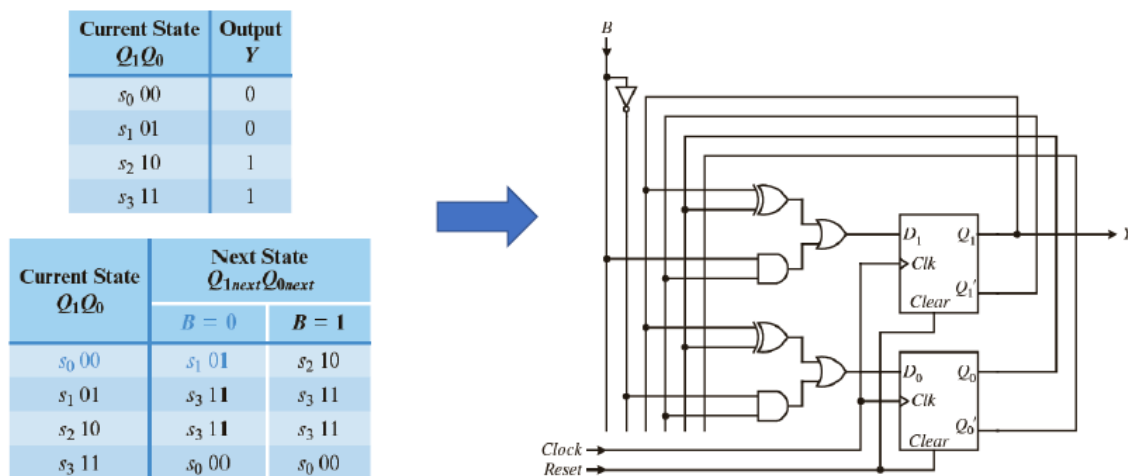

最后跟据两个equation进行接线，得到最终的FSM