

Distribute Laws

$$X + YZ = (X + Y)(X + Z)$$

$$2X = X$$

$$X \cdot X = X$$

$$(X + Y)(X + Z) = X(X + Z) + Y(X + Z) = XX + XZ + YX + YZ$$

$$= X + XZ + XY + YZ = X \cdot 1 + XZ + XY + YZ$$

$$= X(1 + Z + Y) + YZ = X \cdot 1 + YZ = X + YZ$$

Simplification Laws

$$X + XY = X$$

$$X(X + Y) = X$$

$$Y + X\bar{Y} = X + Y$$

DeMorgan's Laws

$$\overline{(X + Y + Z)} = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z}$$

$$\overline{X \cdot Y \cdot Z} = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z}$$

Multiplying out


$$(X + Y)(\bar{X} + Z) = XZ + \bar{X}Y$$

Consensus Theorem

$$XY + YZ + \bar{X}Z = XY + \bar{X}Z$$

Karnaugh Maps


 
- Simplify logic functions with don't care minterms.



X在这里当成辅助项，自己单独不看成1，但是如果周围的1需要它连接形成最简形式，则可以看成1。

- Design of Multi-Level NAND-gate circuits:
  
$$F_1 = a'[b' + c(d + e') + f'g'] + hi'j + k$$




设计逻辑门组合，首先将表达式按照里外分层的方式画成AND-OR门组合的形式，然后替换成NAND时，注意：

原OR门替换NAND要将信号传入全部取反，其他原AND门直接将AND变成NAND即可。




注意，相邻两个AND门不能直接都直接变成NAND，上述的情况只针对AND-OR-AND-OR交替的情况

考试重点

 
Some alternative representations for AND, OR, NAND, and NOR gates. These equivalent gate symbols are based on DeMorgan's laws.



   - Design of Multi-Level NAND-gate circuits:



$$F = (A + C)(A' + D')(B' + C' + D)$$

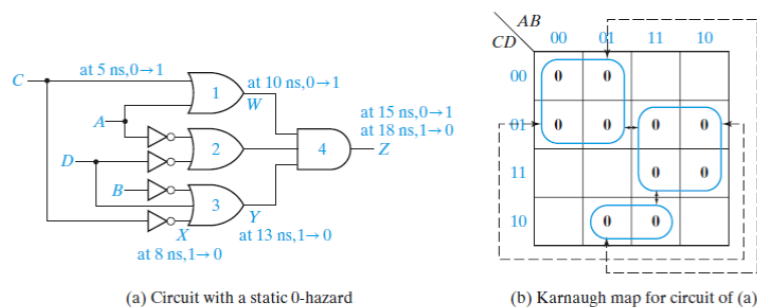

pos的卡诺图化简：首先找到令整体等于0的组合，具体来说，A和C都等于0时，整体等于0；A,D都等于1时，整体等于0；B,C等于1，D等于0时，整体等于0

在卡诺图上画出所有0，然后画圈化简，这里已经是最简形式，最后得到的依然是pos形式，但是要注意，因为圈的是0，最后单个信号都要取反。

组合逻辑电路中的危险

危险是在逻辑电路中，由于输入变化导致输出出现短暂错误的现象。静态1危险（Static 1-Hazard）是其中一种常见类型。


如何用卡诺图检测危险？

- 1. 写出电路的和项积（Sum-of-Products, SOP）表达式：
 - 例如图中的逻辑表达式为： $F = AB + BC$ 。
- 2. 在卡诺图上标出每一项，并将其圈出：
 - 图中用卡诺图标出了表达式中所有取值为1的位置，并圈出了每一项。
- 3. 检测是否存在未覆盖的相邻1：
 - 如果两个相邻的“1”没有被同一个圈覆盖，则在这两个“1”之间的过渡过程中可能会发生静态1危险。

如何设计无危险的电路？

为了消除静态和动态危险，可以遵循以下步骤：

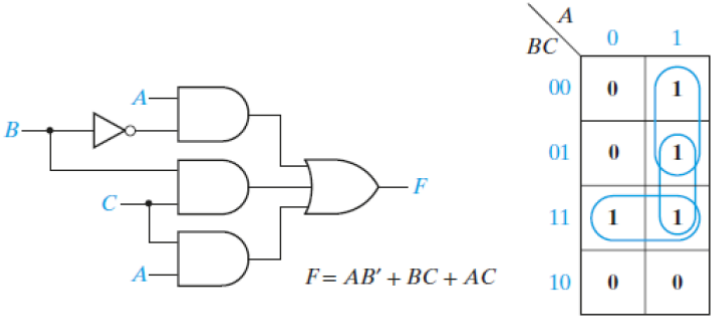
- 1. 找到输出的和项积表达式（Sum-of-Products, SOP）：
 - 需要确保表达式中每一对相邻的“1”都被一个单项覆盖。
 - 图中给出的逻辑函数为： $F = AB' + BC + AC$ ，通过卡诺图可以看出，所有的相邻“1”都被覆盖。
- 2. 如果需要其他形式的电路，调整F的表达式：
 - 可以通过因式分解、德摩根定律（DeMorgan's Laws）等方法将逻辑表达式转换为所需形式。
 - 在进行调整时，需要确保对每个变量（如x和x'）独立处理，避免引入新的危险。



如图，在右侧相邻的两个1之间再圈一个，原本只有两个圈，现在多一个，以确保无危险。

对于POS的危险去除，也是类似的方法


 
- Example for Circuit with Hazard Removed



$$F = (A + C)(A' + D')(B' + C' + D)(C + D')(A + B' + D)(A' + B' + C')$$


四个虚线组合就是添加的确保无危险逻辑添加。

  - Exercise: Find all the static hazards in the following circuit. For each hazard, specify the values of the input variables and which variable is changing when the hazard occurs.



$$\begin{aligned} F &= ((ab)' \cdot ((a + c)' + (a' + d)'))' \\ &= ab + ((a + c)' + (a' + d)')' \\ &= ab + (a + c)(a' + d) \\ &= ab + aa' + ad + a'c + cd; \end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned}
 F &= ((ab)' \cdot ((a+c)' + (a'+d)'))' \\
 &= ab + ((a+c)' + (a'+d)')' \\
 &= ab + (a+c)(a'+d) \\
 &= ab + aa' + ad + a'c + cd;
 \end{aligned}$$



1-hazard occurs when $bcd = 110$, and a changes


观察两组箭头，上面的就是0-hazard，下面的就是1-hazard，下面：

当 $b=1, c=1, d=0$ 的时候，对应底下11组合，这时候只要 a changes就会发生1-hazard

上面：


当 $bcd=000$ 的时候，对应两个00组合，这个时候 a changes也会发生hazard

• S-R (Set-Reset) Latch

 


S	R	Q	Q*	Comment
0	0	0	0	No change
0	0	1	1	No change
0	1	0	0	Reset
0	1	1	0	Reset
1	0	0	1	Set
1	0	1	1	Set
1	1	0	-	Not allowed
1	1	1	-	Not allowed

 - D Flip-Flop
- Flip-flop output changes only in response to the clock, not to a change in D.
- The state of a D flip-flop after the active clock edge (Q^+) is equal to the input (D) before the active edge.



 - J-K Flip-Flop
- The J-K flip-flop is an extended version of the S-R flip-flop, which is similar to an S-R latch.



- T (toggle) Flip-Flop
- The T flip-flop, also called the toggle flip-flop, is frequently used in building counters.
- When $T = 1$ the flip-flop changes state after the active edge of the clock. When $T = 0$, no state change occurs.

